

# Digitaltechnik

Andrej Scheuer  
ascheuer@student.ethz.ch  
15. Dezember 2020

## Gates

### AND

$$Y = A \wedge B \quad Y = A \cdot B$$



A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

### NAND AND aus NOR





### OR

$$Y = A \vee B \quad Y = A + B$$




A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

### NOR OR aus NAND

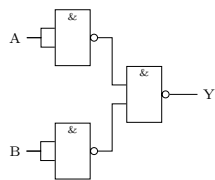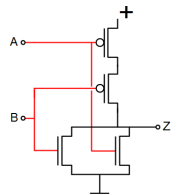


### NOT


$$Y = \bar{A}$$

 


A	Y
0	1
1	0

 

### NOT aus NOR

 


### NOT aus NAND

 

## Weitere Gates


### NAND

$$C = \overline{A \wedge B}$$

 


### NOR

$$D = \overline{A \vee B}$$

 


### XOR

$$E = A \oplus B$$

 

### XNOR

$$F = \overline{A \oplus B}$$

 


A	B	C	D	E	F
0	0	1	1	0	1
0	1	1	0	1	0
1	0	1	0	1	0
1	1	0	0	0	1

$$XOR = (A \wedge \bar{B}) \vee (\bar{A} \wedge B)$$

$$XNOR = (A \wedge B) \vee (\bar{A} \wedge \bar{B})$$

### XOR aus NAND

 

**XOR aus NOR:** Gleiches Schema wie NAND + 1 Inverter


**XNOR aus NAND:** Gleiches Schema wie XOR aus NOR

**XNOR aus NOR:** Gleiches Schema wie XOR aus NAND

Es versteht sich natürlich, dass wenn von „Gleichem Schema wie...“ gesprochen wird, die Gates trotzdem getauscht werden müssen.


## CMOS

### NMOS

 

G	Schalter	Y
0	offen	1
1	zu	0

### PMOS

 


G	Schalter	Y
0	zu	1
1	offen	0

### Konstruktion von CMOS-Gates

Regeln für CMOS-Schaltungen

1. CMOS-Gates bestehen aus gleich vielen NMOS und PMOS.
2.  $m$  Eingänge:  $m$  NMOS und  $m$  PMOS.
3. NMOS in Serie  $\rightarrow$  PMOS Parallel
4. NMOS parallel  $\rightarrow$  PMOS Serie

## Allg. Aufbau CMOS

 


Pull-up: PMOS  
Pull-down: NMOS

Pfade sind komplementär  
(Serie  $\Leftrightarrow$  Parallel)

### Umwandlung Pull-up zu Pull-down

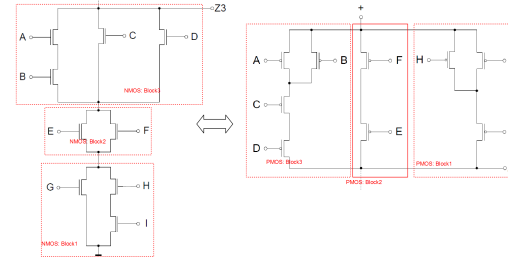1. Teilbereiche (Blöcke) identifizieren.
2. Schritt 1 wiederholen, bis nur noch einzelne Transistoren vorkommen.
3. Falls Pull-down:
  - Von GND aus mit äusserstem Block beginnen.
  - PMOS  $\rightarrow$  NMOS
4. Falls Pull-up:
  - Von  $V_{DD}$  aus mit äusserstem Block beginnen.
  - NMOS  $\rightarrow$  PMOS.



### Funktionsgleichung

parallel:  $\vee$  | Pull-Up:  $y = 1$  | alle I : 0  $\rightarrow$  I invert.  
Serie:  $\wedge$  | Pull-Down:  $y = 0$  | alle I : 1  $\rightarrow$  Gl. invert.

## Boolesche Algebra

### Grundregeln

$$A \wedge B = B \wedge A$$

$$A \vee B = B \vee A$$

### Kommutativität

### Assoziativität

$$A \wedge (B \wedge C) = (A \wedge B) \wedge C$$

$$A \vee (B \vee C) = (A \vee B) \vee C$$

### Distributivität

$$(A \wedge B) \vee (A \wedge C) = A \wedge (B \vee C)$$

$$(A \vee B) \wedge (A \vee C) = A \vee (B \wedge C)$$

$$\text{Nicht} \quad \bar{\bar{A}} = A$$

$$\text{Null-Th.} \quad A \vee 0 = A \quad A \wedge 0 = 0$$

$$\text{Eins-Th.} \quad A \vee 1 = 1 \quad A \wedge 1 = A$$

$$\text{Idempotenz} \quad A \vee A = A \quad A \wedge A = A$$

$$\text{V. Komp.} \quad A \vee \bar{A} = 1 \quad A \wedge \bar{A} = 0$$

$$\text{Adsorp.} \quad A \vee (\bar{A} \wedge B) = A \vee B$$

$$A \wedge (\bar{A} \vee B) = A \wedge B$$

$$\text{Adsorp.} \quad A \vee (A \wedge B) = A$$

$$A \wedge (A \vee B) = A$$

$$\text{Nachbar.G.} \quad (A \wedge B) \vee (\bar{A} \wedge B) = B$$

$$(A \vee B) \wedge (\bar{A} \vee B) = B$$

### De Morgan

$$1. \text{ Regel} \quad \overline{A \wedge B} = \bar{A} \vee \bar{B}$$

$$2. \text{ Regel} \quad \overline{A \vee B} = \bar{A} \wedge \bar{B}$$

Regeln gelten auch für  $n$  verknüpfte Terme.

### Normalformen

Minterm	Maxterm
AND-Ausdruck	OR-Ausdruck
Output: 1	Output: 0
$n$ Schaltvar. $\rightarrow 2^n$ mögl. Minterme.	$n$ Schaltvar. $\rightarrow 2^n$ mögl. Maxterme.
nicht-invertierte Var: 1	nicht-invertierte Var: 0
invertierte Var: 0	invertierte Var: 0

### Disjunktive Normalform

1. Identifiziere WT-Zeilen mit Output 1
2. **Minterme** für diese Zeilen aufstellen
3. Minterme mit **OR** verknüpfen

### Konjunktive Normalform

1. Identifiziere WT-Zeilen mit Output 0
2. **Maxterme** für diese Zeilen aufstellen
3. Maxterme mit **AND** verknüpfen

A	B	Y	Minterme	Maxterme
0	0	1	$A \wedge B$	
0	1	0		$A \vee \bar{B}$
1	0	0		$\bar{A} \vee B$
1	1	1	$A \wedge B$	

$$\text{DNF} \quad Y = (\bar{A} \wedge \bar{B}) \vee (A \wedge B) \quad 1 \text{ Mint. erf.} \rightarrow 1$$


$$\text{KNF} \quad Y = (A \vee \bar{B}) \wedge (\bar{A} \vee B) \quad 1 \text{ Maxt. erf.} \rightarrow 0$$

### NAND/NOR Schaltungen

Schaltung nur aus:

- NAND: DNF  $\rightarrow 2 \times$  Negieren  $\rightarrow 1 \times$  De Morgan
  - NOR: KNF  $\rightarrow 2 \times$  Negieren  $\rightarrow 1 \times$  De Morgan
- oder: auf jeden Term der DNF De Morgan anwenden.

## Karnaugh Diagramme (KVD)

 

CD \ AB	00	01	11	10
00	0	1	X	
01				
11				
10				

Hat das Karnaugh Diagramm 5 Dimensionen, wird die 5te Dimension auf zwei Tabellen aufgeteilt.

**Don't-Care-Zustände**  $X \in \{0, 1\}$  Redundante, überflüssige oder unmögliche Kombinationen der Eingangsvariablen werden mit einem  $X$  markiert.

### Schema zum Ausfüllen

CD \ AB	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				

CD \ AB	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				

### Päckchen

- Päckchen immer rechteckig (Ausnahme: über Ecken).
- Umfassen möglichst grosse Zweierpotenz.
- Dürfen über Ecken und Grenzen hinausgehen und sich überlappen.

### DNF

- KVD ausfüllen.
- Päckchen mit **1** uo  $X$ .
- Vereinfachte Minterme aufstellen.
- Minterme mit OR verbinden.

### KNF

- KVD ausfüllen.
- Päckchen mit **0** uo  $X$ .
- Vereinfachte Maxterme aufstellen.
- Maxterme mit AND verbinden.

### Hazard

Kurzzeitige, unerwünschte Änderung der Signalwerte, die durch Zeitverzögerung der Gatter entstehen.

CD \ AB	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	0	1	1	0
11	1	1	0	0
10	1	1	0	0

**Statische Hazards** Stellen im KVD, an denen sich Päckchen orthogonal berühren, aber nicht überlappen.

**Lösung** Berührende **Päckchen** mit zusätzlichen (möglichst grossen) **Päckchen** verbinden.

## Zahlensysteme

$D$  zu berechnende positive Zahl  
 $R$  Basis/Radix von  $D$   
 $b_i$  Koeffizient

$$D = \sum_{i=0}^{\infty} b_i \cdot R^i$$

Darstellung  $D$  in Basis  $R$ :  $\dots b_2 b_1 b_0 . b_{-1} b_{-2} \dots R$

Dezimal	10	$b_i \in \{0, 1, \dots, 9\}$
Dual/Binär	2	$b_i \in \{0, 1\}$
Oktal	8	$b_i \in \{0, 1, \dots, 7\}$
Hexa	16	$b_i \in \{0, 1, \dots, 9, A, B, C, D, E, F\}$

### Umwandlung Zahlensysteme

- Ganzzahlige Division mit  $R$ :  $D/R = Q_0 + r_0$ .
- $Q_i/R = Q_{i+1} + r_{i+1}$   
bis  $Q_i = 0$ .
- Erste Operation gibt MSB, letzte Operation gibt LSB (aka. unten nach oben lesen.)

Für  $1 > D \geq 0$

$$D \cdot R = P_0 \quad K_{-1} = \text{floor}(P_0) \quad a_{-1} = P_0 - K_{-1}$$

$$a_{-1} \cdot R = P_{-1} \dots$$

$K_i$ : Koeffizienten für Zahlensystem. Erste Operation gibt **MSB**, letzte Operation gibt **LSB** (aka von oben nach unten lesen).

### Dezimal zu Binär

$2^7$	$2^6$	$2^5$	$2^4$	$2^3$	$2^2$	$2^1$	$2^0$
128	64	32	16	8	4	2	1

$2^{-1}$	$2^{-2}$	$2^{-3}$	$2^{-4}$
0.5	0.25	0.125	0.0625

### Binär zu Hex

0000	0	0100	4	1000	8	1100	C
0001	1	0101	5	1001	9	1101	D
0010	2	0110	6	1010	A	1110	E
0011	3	0111	7	1011	B	1111	F

### Zweierkomplement

Sign Bit  
 0: positiv 1: negativ

### Konstruktion

- Zahl  $|Z|$  in Binär  $B$  umwandeln.
  - $B$  bitweise invertieren
  - 1 zu LSB addieren (! Übertrag)
  - Sign Bit hinzufügen (zuvorderst).
- Ist die Blocklänge länger als Zahl, vorangehende 0(-en) miteinbeziehen.

### 2<sup>er</sup> Komplement zu Dezimal

$$D_{(10)} = -b_{n-1} \cdot 2^{n-1} + \sum_{i=0}^{n-2} b_i \cdot 2^i$$

Wertebereich 2<sup>er</sup>-Komp.  $[-2^{n-1}, 2^{n-1} - 1]$

## mQn

$$D_{(10)} = -b_m \cdot 2^m + \sum_{i=0}^{m-1} b_i \cdot 2^i + \sum_{i=1}^n b_i \cdot 2^{-i}$$

$m$ : Vorkommabits,  $n$ : Nachkommabits  
 Sign-Bit muss nur einmal vor dem  $m$  codiert werden.

### Binäre Rechenoperationen

#### Addition

Bitweise Addition der Binärzahlen. Leere Slots werden mit 0 aufgefüllt.

#### Subtraktion

Addition via 2<sup>er</sup> Komp. Übertrag von MSB ignorieren.

### Multiplikation

- Bitweise Multiplikation des Multiplikanden  $a$  mit  $b_i$  des Multiplikators.
- Sukzessive Multiplikationen werden um ein Bit (0) nach links verschoben.
- Anzahl Nachkommabits ergibt sich aus der Summe der Anzahl Nachk.bits der Operatoren.

$$\begin{array}{r}
 b_0 \cdot a \\
 + b_1 \cdot a \cdot 0 \\
 + b_2 \cdot a \cdot 00 \\
 + b_3 \cdot a \cdot 000 \\
 \hline
 = \text{Sum}
 \end{array}$$

### Division

- Identifiziere Teil des Divident  $>$  Divisor (Unterblock). Für jede Stelle, sodass Divident  $<$  Divisor, 0 in Quotient.
- Unterblock – Divisor, 1 an Quotient anhängen, Rest behalten.
- An das Resultat der Subtraktion Bits des Dividenten anhängen. Wiederholen bis Subtraktion 0 ergibt.

## Parity-Bits

Hilft Bit-Fehler zu finden.  
 Bitsequenz wird in 4 Bits unterteilt. Pro Nibble wird ein **Parity-Bit** angefügt. Nach 4 Blöcken folgt ein **Prüfwort**.

Parity-Bit	Anz. 1	PB	Nibble + PB
Even $P_E$	ungerade	1	gerade
	gerade	0	
Odd $P_O$	ungerade	0	ungerade
	gerade	1	

01010 11011 10111 00101 00011

### Korrekt $P_E$

0	1	0	1	0
1	1	0	1	1
1	0	1	1	1
1	0	1	1	1
0	0	1	0	1
0	0	0	1	1

### Fehler $P_E$

0	1	0	1	0
1	1	1	1	1
1	0	1	1	1
0	0	1	0	1
0	0	0	1	1

## Latches und FlipFlops

**Kombinatorische Schaltung**  
 Output hängt von Inputs und Verknüpfungen ab.

**Sequentielle Schaltung**  
 Enthält Rückkopplungen, Outputs hängen von vorherigen Werten ab.

## Latch

**(Takt)zustandgesteuerte Schaltung** → Änderungen am Eingang können während der **ganzen aktiven Taktphase** den Output beeinflussen.


## FlipFlops

**Taktflankengesteuerte Schaltung** → Input zum Zeitpunkt der Taktwechsels wird wirksam.

### Latches

Alle taktzustandgesteuerte Schaltungen sind gegenüber **Störimpulsen** empfindlich, da bei  $T = 1$  jede Änderung übernommen wird.

### SR-Latch

 


**S** Set → setzt  $Q$  auf 1  
**R** Reset → setzt  $Q$  auf 0

$$Q_{n+1} = S \vee (Q_n \wedge \bar{R})$$

Fall	S	R	$Q_{n+1}$	
1	0	0	$Q_n$	speichern
2	0	1	0	zurücksetzen
3	1	0	1	setzen
4	1	1	-	unzulässig


### SRT-Latch

 

**T**  $S_{int}$   $R_{int}$   
 0 → 0 0 → Datenspeicherung  
 1 → S R → Normales SR-Latch

Änderungen werden nur übernommen, wenn T/CLK aktiv ist.

### D-Latch

 

Bauelement, das Daten für die Periodendauer eines Taktes speichern kann.

$$Q_{n+1} = (Q_n \wedge \bar{T}) \vee (D \wedge T)$$



**T**  $Q_{n+1}$   
 0  $Q_n$  → alter Ausgang gespeichert  
 1 D → Input übernommen

D-Latch transparent

letzter Zustand gespeichert



## FlipFlops

 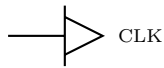

Input beim Übergang von 0 → 1 von CLK wirksam.

Input beim Übergang von 1 → 0 von CLK wirksam.




Positive/steigende Taktflanke



Negative/fallende Taktflanke


### D-FlipFlop

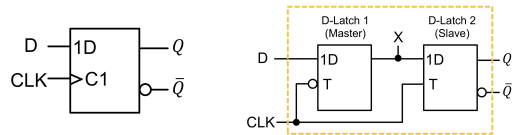

$Q_{n+1} = D$  wenn CLK 0 → 1


Master low-active CLK = 0  
Slave high-active CLK = 1

### SR-FlipFlop

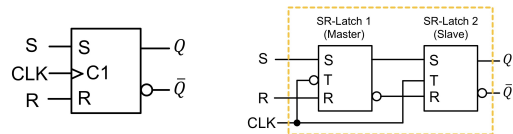

$Q_{n+1} = S \vee (\bar{R} \wedge Q_n)$  wenn CLK 0 → 1

### JK-FlipFlop

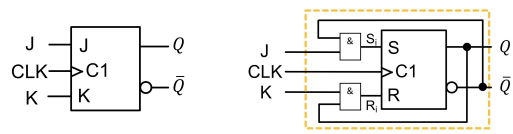


$Q_{n+1} = (J \wedge \bar{Q}_n) \vee (\bar{K} \wedge Q_n)$  wenn CLK 0 → 1

Fall	J	K	$Q_{1n+1}$	$Q_{2n+1}$	
1	0	0	$Q_{1n}$	$Q_{2n}$	speichern
2	0	1	0	1	zurücksetzen
3	1	0	1	0	setzen
4	1	1	$\bar{Q}_{1n}$	$\bar{Q}_{2n}$	wechseln

Bei J = K = 1 wechselt Output. (toggle)

 
### T-FlipFlop

**V1** Ausgang wechselt bei jeder aktiven Taktflanke.




$Q_{n+1} = \bar{Q}_n$   
wenn CLK 0 → 1

 **V2** Ausgang wechselt bei aktiver Taktflanke nur wenn T = 1.




$Q_{n+1} = \bar{Q}_n$   
wenn CLK 0 → 1 ∧ T = 1


BS V1

 

BS V1

 


BS V2

 



### D-FlipFlop in CMOS-Technik

#### Transmission Gates

 

IN	T	Widerstand	OUT
0	0	hochohm.	-
0	1	niederohm.	0
1	0	hochohm.	-
1	1	niederohm.	1

 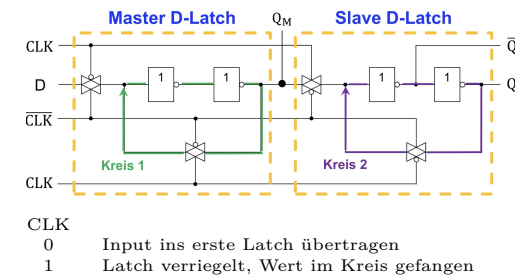TG sperrt wenn Widerstand hochohmig ist. (T = 0)



### D-FlipFlop ⇔ JK-FlipFlop

1. JK-FF kann immer durch D-FF ersetzt werden.

D-FF:  $D_n = (J \wedge \bar{Q}_n) \vee (\bar{K} \wedge Q_n)$  :JK-FF

- Ein D-FF kann nur durch JK-FF ersetzt werden wenn:
  - Schaltung eine Rückkopplung enthält.
  - Input D als  $(F_1 \wedge \bar{Q}_n) \vee (F_2 \wedge Q_n)$  geschrieben werden kann.


#### Gleichung für D-FF → JK-FF

- Wahrheitstabelle mit Einängen und Rückkopplung.
- Wahrheitstabelle in  $Q_n$  und  $\bar{Q}_n$ .
- Separat Päckchen in  $Q_n$  und  $\bar{Q}_n$  machen.
- Päckchen mit OR verbinden. Ggf.  $Q_n$  und  $\bar{Q}_n$  ausklammern.

Q <sub>n</sub> , A	00	01	11	10
BC	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				
 
### Asynchroner Set/Reset Input

Können gespeicherte Zustände asynchron zu CLK überschreiben.



### Verzögerungszeiten


$t_s$	Setup-Zeit	Solange muss Signal vor aktiver Taktflanke stabil anliegen.
$t_h$	Hold-Zeit	Solange muss Signal nach aktiver Taktflanke stabil anliegen.
$t_{pd}$	Verzögerungszeit	Durchlaufzeit

$$T_{min} \geq t_{pd1} + t_{pd,ks} + t_{s2} \quad f_{max} = \frac{1}{T_{min}}$$

$t_h$  kann bei der Berechnung von  $f_{max}$  vernachlässigt werden.

Es wird der längste Pfad zwischen zwei FlipFlops betrachtet.

### Zwischenspeicher-FF

 

FlipFlop, dass Input bei steigender Taktflanke übernimmt und bei der nächsten fallenden Taktflanke ausgibt. (oder umgekehrte Flanken)

- ⌋ Ausgabe bei fallender Flanke
- ⌋ Ausgabe bei steigender Flanke

### Frequenzteiler und Zähler



Kaskadieren von T-Flipflops führt zu einer Frequenzreduktion von CLK um Faktor 2.  
Kann als Bitzähler verwendet werden (ohne CLK). MSB ist längste Frequenz.  $n_{T,ff} \rightarrow 0 \dots (2^n - 1)$

## Automaten

Ein System, das auf seine Eingänge reagiert und einen Ausgang produziert, der vom Eingangssignal und momentanen Zustand abhängt.  
Bei synchronen Automaten besitzen alle Speicherelemente (FlipFlops) den gleichen Takteingang.

## Formale Beschreibung

$X = (x_1, \dots, x_e)$	Eingangsalphabet mit <b>e</b> Eingängen
$Y = (y_1, \dots, y_b)$	Ausgangsalphabet mit <b>b</b> Ausgängen
$Z = (z_1, \dots, z_m)$	Zustandsmenge mit <b>m</b> internen Zuständen
$Z_0 \in Z$	Anfangszustand
$f_{c1} : (X_n, Z_n) \rightarrow Z_{n+1}$	Übergangsfunktion
$f_{c2} : (X_n, Z_n) \rightarrow Y_n$	Ausgangsfunktion

## Automatentypen

<b>Mealy</b>	Ausgänge von inneren Zuständen und Eingängen abhängig $Y_n = f_{c2}(X_n, Z_n)$
<b>Moore</b>	Ausgänge nur von inneren Zuständen abhängig (keine Verbindung zwischen Input und Output) $Y_n = f_{c2}(Z_n)$
<b>Medwedjew</b>	Ausgänge entsprechen inneren Zuständen $Y_n = Z_n$

## Zustandsfolgetabelle


Auflistung aller möglichen Kombinationen der aktuellen inneren Zustände sowie den Eingängen mit den dazugehörigen Folgezuständen und Ausgängen.

$x_1 \dots x_e$	$z_{1n} \dots z_{mn}$	$z_{1(n+1)} \dots z_{m(n+1)}$	$y_1 \dots y_b$
$e + 2m + b$ Spalten			
$2^{e+m}$ Zeilen			


## Zustandsdiagramm

**Knoten** interne Zustände  
**Kanten** Übergänge zwischen Zuständen

### Mealy-Automat

 

### Moore-Automat

 

**Wichtig** Von jedem Knoten aus muss es für jeden Eingang eine Kante geben, diese können aber zusammengefasst werden.

## Entwurf eines Automaten

1. Auftrag lesen und analysieren → Automatentyp bestimmen.
2. Zustandsmenge bestimmen → Anzahl erforderlich D-FlipFlops  $\lceil \log_2(\text{Anzahl Zustände}) \rceil$ .
3. Eingangs- und Ausgangsvariablen definieren, Kodierung.
4. Darstellung der Zustandsfolge in einem Zustandsdiagramm.
5. Zustandsfolgetabelle aufstellen.
6. Minimierte Ausgangs- und Übergangsfunktion bestimmen mit KV-Diagrammen bestimmen.
7. Unbenutzte Zustände überprüfen.
8. Schaltplan anhand Schaltfunktion konstruieren.

## Umwandlung Mealy $\Leftrightarrow$ Moore

### Moore → Mealy

1. Ausgänge von Folgezuständen auf Kanten schreiben.
2. Ausgänge bei Zuständen entfernen.

### Mealy → Moore

1. Ausgänge in Knoten schreiben, an denen Kante endet.
  2. Knoten mit mehr als einem Ausgang multiplizieren → neu kodieren.
  3. Eingehende Kanten entsprechend der Ausgänge auf neue Knoten umhängen.
  4. Ausgehende Kanten für alle neue Knoten kopieren.
- Diese Umwandlung ist immer möglich, aber meistens werden mehr Zustände benötigt.

**Wichtig:** Das Zeitverhalten der Ausgänge verändert sich bei der Umwandlung.

Mealy	Eingangsveränderungen beeinflussen den Ausgang sofort.
Moore	Eingangsveränderungen haben erst bei Taktflanke Einfluss (weniger Störungsanfällig)

## Asynchrönzähler

Dualzähler	Kaskadierung von T-FlipFlops
Vorwärtszähler	negativ flankengesteuerte FlipFlops
Rückwärtszähler	$\overline{Q}_i$ benutzen oder positive flankengesteuerte FlipFlops.

- Anzahl Bits = Anzahl T-FlipFlop
- LSB nach 1. FlipFlop, MSB ganz rechts

### Probleme von Asynchrönzählern

- Verzögerungen der Zustandsänderungen kumulieren sich entlang der Schaltung.
  - Zeitverzögerung ist bei jedem Zustand anders.
- Damit jeder mögliche Zustand bei  $n$  FlipFlops (kurz) auftritt:

$$f_{max} = \frac{1}{\sum_{i=1}^n t_{pd,i}}$$

### Modulo- $n$ Zähler

Zählt bis zu einem bestimmten Zustand und springt dann auf einen definierten Zustand zurück. Es werden  $n$  Zustände durchlaufen.

Kombinatorische Schaltung (AND-Gates) registrieren den Endzustand und setzen den definierten Zustand mittels der asynchronen Set- und Reset-Eingänge.

Def. Z (Bit)	0	R	
	1	S	mit komb. Schalt. verbinden

Anderer asynchroner Eingang an GND.

## Synchronzähler

Alle FlipFlops haben das selbe Taktsignal. Meistens **Medwedjew**-Automaten.

### Entwurf


1. Zustandsgraph zeichnen.
2. Folgezustandstabelle aufstellen.
3. Für alle Folgezustände KV-Diagramme erstellen → Gleichung Folgezustand.
4. Zeichnen (Ausgänge = interne Zustände)

## Vorwärts-Rückwärtszähler

Zusätzlicher Eingang bestimmt Zählrichtung → wie Synchronzähler entwerfen.

### Alternative

### Zähler Ausgänge: $Z_3Z_2Z_1Z_0$

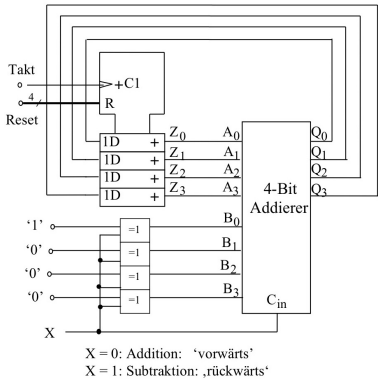

D-FlipFlops mit Addierer kombinieren.

X	$B_3B_2B_1B_0$		
0	0001	→	+1
1	1111	→	-1

addiert

## Diverses

### Physikalische Zuordnung logischer Zustände

0	Low 0 V	Ground
1	High 0.8 V	VDD

Toleranzen:

- GND: 0 V... 0.15 V
- VDD 0.7 V... 0.9 V

## Schaltelemente

### Multiplexer

Sendet eines von  $2^n$  Eingangssignalen an den Ausgang. Hat  $n$  Auswahlbits.

### Demultiplexer

Sendet 1 Eingangssignal an einen von  $2^n$  Ausgängen.  $n$  Auswahlbits.

### Halbaddierer

Addiert 2 Binärzahlen  $A$  und  $B$ . Produziert Summe und Carry-Out.

$$\text{SUM} = A \oplus B \quad \text{CO} = A \wedge B$$

### Volladdierer

Nimmt einen zusätzlichen Input  $CI$  entgegen.

$$\text{SUM} = (A \oplus B) \oplus CI \quad \text{CO} = (A \wedge B) \vee (S_{AB} \wedge CI)$$

### Serienaddierer

Addition einer Stelle pro Taktschritt.

### Paralleladdierer (Normalform)

Addition aller Stellen pro Taktschritt.

#### Vorteile

- Maximal 3 Grundgatter zwischen Input und Output.
- Laufzeit ist unabhängig von Stellenzahl der Summanden.

#### Nachteile

Bei Addition von  $n$ -stelligen Summanden müssen  $\sim n \cdot 2^{2n-1}$  Min-/Maxterme verknüpft werden.

→ Schnell aber Schaltungsaufwendig

### Ripple-Carry Addierer (Paralleladdierer)

#### Vorteile

- Durch Kaskadierung einfach skalierbar.
- Schaltungsaufwand linear zur Stellenzahl.

#### Nachteile

- SUM und CO für die  $i$ -te Stelle können erst nach der Berechnung der  $(i-1)$ -ten Stelle gebildet werden.
- Addierzeit linear zu Stellenzahl

Langsamer als Normalformaddierer aber einfacher zu realisieren.

### Carry-Look-Ahead Addierer (Paralleladdierer)

Kombination der Vorteile des Normalform- und Ripple-Carry-Addierer → schnelle Schaltung mit begrenztem Aufwand.

**Praktische Realisierung** Addierer werden kaskadiert, Berechnung der Überträge erfolgt parallel zur Summenbildung. Berechnungsaufwand ist linear zur Stellenzahl, Laufzeit bleibt konstant.

## Booth-Algorithmus

Dient der Multiplikation von Binärzahlen ( $A$  &  $B$ ). Berechnung über Zwischenprodukte  $P_i$ . Division durch 2 bedeutet: Verschiebung des Kommas nach links (shift), mit Vorzeichenverdoppelung falls nötig.

$a_i$	$a_{i-1}$	Operation
0	0	$P_i = P_{i-1}/2$
0	1	$P_i = (P_{i-1} + B)/2$
1	0	$P_i = (P_{i-1} - B)/2$
1	1	$P_i = P_{i-1}/2$

Anfangswerte:  $P_{-1} = 0$ ,  $a_{-1} = 0$   
Beim letzten Schritt entfällt die Division durch 2.