

# Digitaltechnik

Andrej Scheuer  
ascheuer@student.ethz.ch  
11. November 2020

## Gates

### AND

$$Y = A \wedge B \quad Y = A \cdot B$$




A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

### NAND




### AND aus NOR

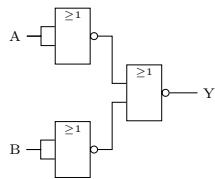


### OR

$$Y = A \vee B \quad Y = A + B$$

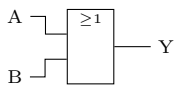


A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

### NOR

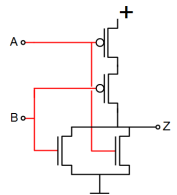


### OR aus NAND

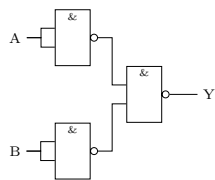


### NOT


$$Y = \overline{A}$$

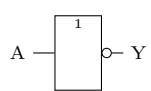


A	Y
0	1
1	0

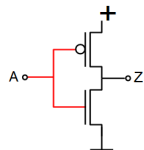

### NOT aus NOR

 


### NOT aus NAND

 

## Weitere Gates


### NAND

$$C = \overline{A \wedge B}$$

 


### NOR

$$D = \overline{A \vee B}$$

 


### XOR

$$E = A \oplus B$$

 

### XNOR

$$F = \overline{A \oplus B}$$

 


A	B	C	D	E	F
0	0	1	1	0	1
0	1	1	0	1	0
1	0	1	0	1	0
1	1	0	0	0	1

$$XOR = (A \wedge \overline{B}) \vee (\overline{A} \wedge B)$$

$$XNOR = (A \wedge B) \vee (\overline{A} \wedge \overline{B})$$

### XOR aus NAND

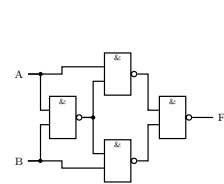

**XOR aus NOR:** Gleiches Schema wie NAND + 1 Inverter


**XNOR aus NAND:** Gleiches Schema wie XOR aus NOR

**XNOR aus NOR:** Gleiches Schema wie XOR aus NAND

Es versteht sich natürlich, dass wenn von „Gleichem Schema wie...“ gesprochen wird, die Gates trotzdem getauscht werden müssen.


## CMOS

### NMOS

 

G	Schalter	Y
0	offen	1
1	zu	0

### PMOS

 


G	Schalter	Y
0	zu	1
1	offen	0

### Konstruktion von CMOS-Gates

Regeln für CMOS-Schaltungen

1. CMOS-Gates bestehen aus gleich vielen NMOS und PMOS.
2.  $m$  Eingänge:  $m$  NMOS und  $m$  PMOS.
3. NMOS in Serie  $\rightarrow$  PMOS parallel
4. NMOS parallel  $\rightarrow$  PMOS Serie

## Allg. Aufbau CMOS

 


Pull-up: PMOS  
Pull-down: NMOS

Pfade sind komplementär  
(Serie  $\Leftrightarrow$  Parallel)

### Umwandlung Pull-up zu Pull-down

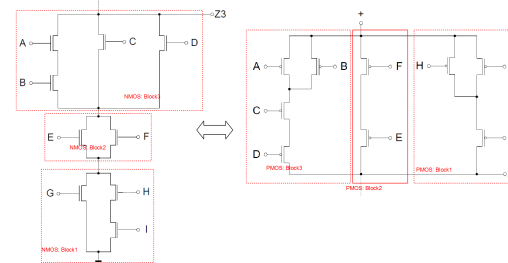1. Teilbereiche (Blöcke) identifizieren.
2. Schritt 1 wiederholen, bis nur noch einzelne Transistoren vorkommen.
3. Falls Pull-down:
  - Von GND aus mit äusserstem Block beginnen.
  - PMOS  $\rightarrow$  NMOS
4. Falls Pull-up:
  - Von  $V_{DD}$  aus mit äusserstem Block beginnen.
  - NMOS  $\rightarrow$  PMOS.



### Funktionsgleichung

parallel:  $\vee$  | Pull-Up:  $y = 1$  | alle I : 0  $\rightarrow$  I invert.  
Serie:  $\wedge$  | Pull-Down:  $y = 0$  | alle I : 1  $\rightarrow$  Gl. invert.

## Boolesche Algebra

### Grundregeln

### Kommutativität

$$A \wedge B = B \wedge A$$

$$A \vee B = B \vee A$$

### Assoziativität

$$A \wedge (B \wedge C) = (A \wedge B) \wedge C$$

$$A \vee (B \vee C) = (A \vee B) \vee C$$

### Distributivität

$$(A \wedge B) \vee (A \wedge C) = A \wedge (B \vee C)$$

$$(A \vee B) \wedge (A \vee C) = A \vee (B \wedge C)$$

Nicht	$\overline{\overline{A}} = A$
Null-Th.	$A \vee 0 = A \quad A \wedge 0 = 0$
Eins-Th.	$A \vee 1 = 1 \quad A \wedge 1 = A$
Idempotenz	$A \vee A = A \quad A \wedge A = A$
V. Komp.	$A \vee \overline{A} = 1 \quad A \wedge \overline{A} = 0$
Adsorp.	$A \vee (\overline{A} \wedge B) = A \vee B$ $A \wedge (\overline{A} \vee B) = A \wedge B$
Adsorp.	$A \vee (A \wedge B) = A$ $A \wedge (A \vee B) = A$
Nachbar.G.	$(A \wedge B) \vee (\overline{A} \wedge B) = B$ $(A \vee B) \wedge (\overline{A} \vee B) = B$

## De Morgan

1. Regel  $\overline{A \wedge B} = \overline{A} \vee \overline{B}$
2. Regel  $\overline{A \vee B} = \overline{A} \wedge \overline{B}$

Regeln gelten auch für  $n$  verknüpfte Terme.

## Normalformen

Minterm	Maxterm
AND-Ausdruck	OR-Ausdruck
Output: 1	Output: 0
$n$ Schaltvar. $\rightarrow 2^n$ mögl. Minterme.	$n$ Schaltvar. $\rightarrow 2^n$ mögl. Maxterme.
nicht-invertierte Var: 1	nicht-invertierte Var: 0
invertierte Var: 0	invertierte Var: 0

### Disjunktive Normalform

1. Identifiziere WT-Zeilen mit Output 1
2. **Minterme** für diese Zeilen aufstellen
3. Minterme mit **OR** verknüpfen

### Konjunktive Normalform

1. Identifiziere WT-Zeilen mit Output 0
2. **Maxterme** für diese Zeilen aufstellen
3. Maxterme mit **AND** verknüpfen

A	B	Y	Minterme	Maxterme
0	0	1	$A \wedge \overline{B}$	
0	1	0		$A \vee \overline{B}$
1	0	0		$\overline{A} \vee B$
1	1	1	$A \wedge B$	

**DNF**  $Y = (\overline{A} \wedge \overline{B}) \vee (A \wedge B)$  1 Mint. erf.  $\rightarrow 1$

**KNF**  $Y = (A \vee \overline{B}) \wedge (\overline{A} \vee B)$  1 Maxt. erf.  $\rightarrow 0$


Schaltung nur aus:

- NOR: KNF  $\rightarrow$  De Morgan
- NAND: DNF  $\rightarrow$  De Morgan

Schaltung nur aus:

- NOR: KNF  $\rightarrow$  De Morgan
- XNOR: DNF  $\rightarrow$  De Morgan

Karnaugh Diagramme (KVD)

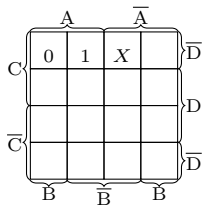

CD\AB	00	01	11	10
00	0	1	X	
01				
11				
01				

Hat das Karnaugh Diagramm 5 Dimensionen, wird die 5te Dimension auf zwei Tabellen aufgeteilt.

**Don't-Care-Zustände**  $X \in \{0, 1\}$  Redundante, überflüssige oder unmögliche Kombinationen der Eingangsvariablen werden mit einem **X** markiert.

Päckchen

- Päckchen immer rechteckig (Ausnahme: über Ecken).
- Umfassen möglichst grosse Zweierpotenz.
- Dürfen über Ecken und Grenzen hinausgehen und sich überlappen.

DNF

1. KVD ausfüllen.
2. Päckchen mit **1** uo **X**.
3. Vereinfachte Minterme aufstellen.
4. Minterme mit OR verbinden.

KNF

1. KVD ausfüllen.
2. Päckchen mit **0** uo **X**.
3. Vereinfachte Maxterme aufstellen.
4. Maxterme mit AND verbinden.

Hazard

Kurzzeitige, unerwünschte Änderung der Signalwerte, die durch Zeitverzögerung der Gatter entstehen.

AB\CD	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	0	1	1	0
11	1	1	0	0
01	1	1	0	0

**Statische Hazards** Stellen im KVD, an denen sich Päckchen orthogonal berühren, aber nicht überlappen.  
**Lösung** Berührende **Päckchen** mit zusätzlichen (möglichst grossen) **Päckchen** verbinden.

Zahlensysteme

$D$  zu berechnende positive Zahl  
 $R$  Basis/Radix von  $D$   
 $b_i$  Koeffizient  
$$D = \sum_{i=-\infty}^{\infty} b_i \cdot R^i$$

Darstellung  $D$  in Basis  $R$ :  $\dots b_2 b_1 b_0 . b_{-1} b_{-2} \dots_R$

Dezimal	10	$b_i \in \{0, 1, \dots, 9\}$
Dual/Binär	2	$b_i \in \{0, 1\}$
Oktal	8	$b_i \in \{0, 1, \dots, 7\}$
Hexa	16	$b_i \in \{0, 1, \dots, 9, A, B, C, D, E, F\}$

Umwandlung Zahlensysteme

1. Ganzzahlige Division mit  $R$ :  $D/R = Q_0 + r_0$ .
2. 
$$Q_i/R = Q_{i+1} + r_{i+1}$$
  
bis  $Q_i = 0$ .
3. Erste Operation gibt MSB, letzte Operation gibt LSB (aka. unten nach oben lesen.)

Für  $1 > D \geq 0$

$$D \cdot R = P_0 \quad K_{-1} = \text{floor}(P_0) \quad a_{-1} = P_0 - K_{-1}$$
$$a_{-1} \cdot R = P_{-1} \dots$$

$K_i$ : Koeffizienten für Zahlensystem. Erste Operation gibt **MSB**, letzte Operation gibt **LSB** (aka von oben nach unten lesen).

Byte

$2^7$	$2^6$	$2^5$	$2^4$	$2^3$	$2^2$	$2^1$	$2^0$
128	64	32	16	8	4	2	1
$2^{-1}$	$2^{-2}$	$2^{-3}$	$2^{-4}$				
0.5	0.25	0.125	0.0625				

Binär zu Hex

0000	0	0100	4	1000	8	1100	C
0001	1	0101	5	1001	9	1101	D
0010	2	0110	6	1010	A	1110	E
0011	3	0111	7	1011	B	1111	F

Zweierkomplement

Sign Bit  
0: positiv 1: negativ

Konstruktion

1. Zahl  $|Z|$  in Binär  $B$  umwandeln.
  2.  $B$  bitweise invertieren
  3. 1 zu LSB addieren (! Übertrag)
  4. Sign Bit hinzufügen (zuvorderst).
- Ist die Blocklänge länger als Zahl, vorangehende 0(-en) miteinbeziehen.

2<sup>er</sup> Komplement zu Dezimal

$$D_{(10)} = -b_{n-1} \cdot 2^{n-1} + \sum_{i=0}^{n-2} b_i \cdot 2^i$$

Wertebereich 2<sup>er</sup>-Komp.  $[-2^{n-1}, 2^{n-1} - 1]$

mQn

$$D_{(10)} = -b_m \cdot 2^m + \sum_{i=0}^{m-1} b_i \cdot 2^i + \sum_{i=1}^n b_i \cdot 2^{-i}$$

$m$ : Vorkommabits,  $n$ : Nachkommabits  
Sign-Bit muss nur einmal vor dem  $m$  codiert werden.

Binäre Rechenoperationen

Addition

Bitweise Addition der Binärzahlen. Leere Slots werden mit 0 aufgefüllt.

Subtraktion

Addition via 2<sup>er</sup> Komp. Übertrag von MSB ignorieren.

Multiplikation

- Bitweise Multiplikation des Multiplikanden  $a$  mit  $b_i$  des Multiplikators.
  - Sukzessive Multiplikationen werden um ein Bit (0) nach links verschoben.
  - Anzahl Nachkommabits ergibt sich aus der Summe der Anzahl Nachk.bits der Operatoren.
- $$\begin{array}{r} b_0 \cdot a \\ + b_1 \cdot a \cdot 0 \\ + b_2 \cdot a \cdot 00 \\ + b_3 \cdot a \cdot 000 \\ \hline = \text{Sum} \end{array}$$

Division

1. Identifiziere Teil des Divident > Divisor (Unterblock). Für jede Stelle, sodass Divident < Divisor, 0 in Quotient.
2. Unterblock – Divisor, 1 an Quotient anhängen, Rest behalten.
3. An das Resultat der Subtraktion Bits des Dividenten anhängen. Wiederholen bis Subtraktion 0 ergibt.

Parity-Bits

Hilft Bit-Fehler zu finden. Bitsequenz wird in 4 Bits unterteilt. Pro Nibble wird ein **Parity-Bit** angefügt. Nach 4 Blöcken folgt ein **Prüfwort**.

Parity-Bit	Anz. 1	PB	Nibble + PB
Even $P_E$	ungerade	1	gerade
	gerade	0	
Odd $P_O$	ungerade	0	ungerade
	gerade	1	

01010 11011 10111 00101 00011

Korrekt  $P_E$

0	1	0	1	0
1	1	0	1	1
1	0	1	1	1
0	0	1	0	1
0	0	0	1	1

Fehler  $P_E$

0	1	0	1	0
1	1	1	1	1
1	0	1	1	1
0	0	1	0	1
0	0	0	1	1

Latches und FlipFlops

Kombinatorische Schaltung

Output hängt von Inputs und Verknüpfungen ab.

Sequentielle Schaltung

Enthält Rückkopplungen, Outputs hängen von vorherigen Werten ab.

Latch

**(Takt)zustandgesteuerte** Schaltung → Änderungen am Eingang können während der **ganzen aktiven Taktphase** den Output beeinflussen.


FlipFlops

**Taktflankengesteuerte** Schaltung → Input zum Zeitpunkt der Taktwechsels wird wirksam.

Latches

Alle taktzustandgesteuerte Schaltungen sind gegenüber **Störimpulsen** empfindlich, da bei  $T = 1$  jede Änderung übernommen wird.

SR-Latch

 


**S** Set → setzt  $Q$  auf 1  
**R** Reset → setzt  $Q$  auf 0

$$Q_{n+1} = S \vee (Q_n \wedge \bar{R})$$

Fall	S	R	$Q_{n+1}$	
1	0	0	$Q_n$	speichern
2	0	1	0	zurücksetzen
3	1	0	1	setzen
4	1	1	-	unzulässig


SRT-Latch

 

$T \rightarrow S_{int} \rightarrow R_{int} \rightarrow$  Datenspeicherung  
 $0 \rightarrow 0 \rightarrow 0 \rightarrow$  Normales SR-Latch  
 $1 \rightarrow S \rightarrow R \rightarrow$

Änderungen werden nur übernommen, wenn T/CLK aktiv ist.


D-Latch

 


Bauelement, das Daten für die Periodendauer eines Taktes speichern kann.

$$Q_{n+1} = (Q_n \wedge \bar{T}) \vee (D \wedge T)$$

 
$T \rightarrow Q_{n+1}$   
 $0 \rightarrow Q_n \rightarrow$  alter Ausgang gespeichert  
 $1 \rightarrow D \rightarrow$  Input übernommen




FlipFlops

 

D-FlipFlop

 

SR-FlipFlop

 

Verzögerungszeiten

$t_s$	Setup-Zeit	Solange muss Signal <u>vor</u> aktiver Taktflanke stabil anliegen.
$t_h$	Hold-Zeit	Solange muss Signal <u>nach</u> aktiver Taktflanke stabil anliegen.
$t_{pd}$	Verzögerungszeit	Durchlaufzeit

$$T_{\min} \geq t_{pd1} + t_{pd,ks} + t_{s2} \quad f_{\max} = \frac{1}{T_{\min}}$$

$t_h$  kann bei der Berechnung von  $f_{\max}$  vernachlässigt werden.

Diverses

Schaltelemente

Multiplexer	Demultiplexer
Sendet eines von $2^n$ Eingangssignalen an den Ausgang. Hat $n$ Auswahlbits.	Sendet 1 Eingangssignal an einen von $2^n$ Ausgängen. $n$ Auswahlbits.

Halbaddierer

Addiert 2 Binärzahlen  $A$  und  $B$ . Produziert Summe und Carry-Out.

$$SUM = A \oplus B \quad CO = A \wedge B$$

Volladdierer

Nimmt einen zusätzlichen Input  $CI$  entgegen.

$$SUM = (A \oplus B) \oplus CI \quad CO = (A \wedge B) \vee (S_{AB} \wedge CI)$$

Serienaddierer

Addition einer Stelle pro Taktschritt.

Paralleladdierer (Normalform)

Addition aller Stellen pro Taktschritt.

- Vorteile**

  - Maximal 3 Grundgatter zwischen Input und Output.
  - Laufzeit ist unabhängig von Stellenzahl der Summanden.

→ Schnell aber Schaltungsaufwendig
- Nachteile**

Bei Addition von  $n$ -stelligen Summanden müssen  $\sim n \cdot 2^{2n-1}$  Min-/Maxterme verknüpft werden.

Ripple-Carry Addierer (Paralleladdierer)

- Vorteile**

  - Durch Kaskadierung einfach skalierbar.
  - Schaltungsaufwand linear zur Stellenzahl.
- Nachteile**

  - SUM und CO für die  $i$ -te Stelle können erst nach der Berechnung der  $(i-1)$ -ten Stelle gebildet werden.
  - Addierzeit linear zu Stellenzahl

Langsamer als Normalformaddierer aber einfacher zu realisieren.

Carry-Look-Ahead Addierer (Paralleladdierer)

Kombination der Vorteile des Normalform- und Ripple-Carry-Addierer → schnelle Schaltung mit begrenztem Aufwand.

**Praktische Realisierung** Addierer werden kaskadiert, Berechnung der Überträge erfolgt parallel zur Summenbildung. Berechnungsaufwand ist linear zur Stellenzahl, Laufzeit bleibt konstant.

Booth-Algorithmus

Dient der Multiplikation von Binärzahlen ( $A \& B$ ). Berechnung über Zwischenprodukte  $P_i$ . Division durch 2 bedeutet: Verschiebung des Kommas nach links (shift), mit Vorzeichenverdoppelung falls nötig.

$a_i$	$a_{i-1}$	Operation
0	0	$P_i = P_{i-1}/2$
0	1	$P_i = (P_{i-1} + B)/2$
1	0	$P_i = (P_{i-1} - B)/2$
1	1	$P_i = P_{i-1}/2$

Anfangswerte:  $P_{-1} = 0, a_{-1} = 0$   
Beim letzten Schritt entfällt die Division durch 2.